Ardesia

Lezione sintetica di corrente continua

Recap della lezione · durata meno di un minuto

IN QUESTA LEZIONE

1 testi · 1 embeddable

APPUNTI SULLA LAVAGNA

Domanda sintetica: quale corrente viene registrata nel circuito Simulation?

`board:p4RUZ10NOoeq82N7Ze1be` (verificata)

RISULTATI REGISTRATI

Circuito risolto: 15.3 mA — 15.3 mA

`simulation:scene:v1-cap6-esp1` (non verificata)

Circuito risolto: 15.3 mA — 15.3 mA

`simulation:scene:v1-cap6-esp1` (non verificata)

CONTENUTI NON INCLUSI

Figure e immagini della lavagna non incluse in questa anteprima; sono conservate nel file .lesson.

FONTI

Nessuna pagina PDF registrata in questa lezione.

I MIEI APPUNTI